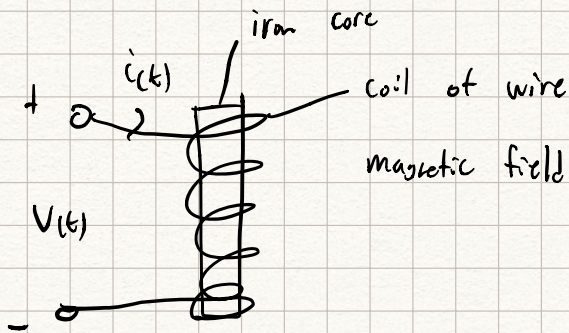


INDUCTORS



ideal inductor!

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

inductance units: $\frac{V \cdot s}{A}$

→ 1 Henry (H)

capacitor

inductor

$$i \rightarrow V$$



$$V \rightarrow i$$

$$C \rightarrow L$$

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(x) dx$$

$$W = W(t_2) - W(t_1) = \frac{1}{2} L [i^2(t_2) - i^2(t_1)]$$

ex.

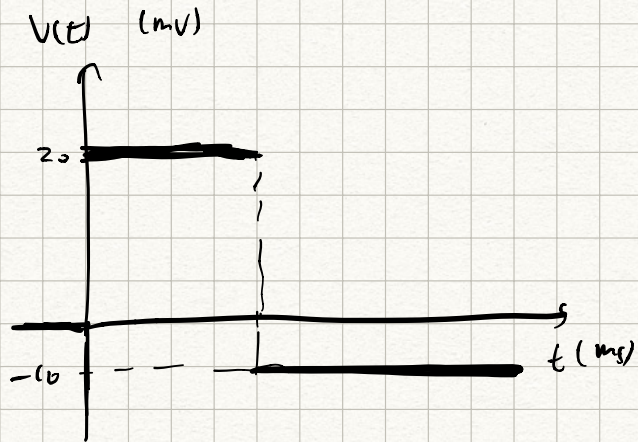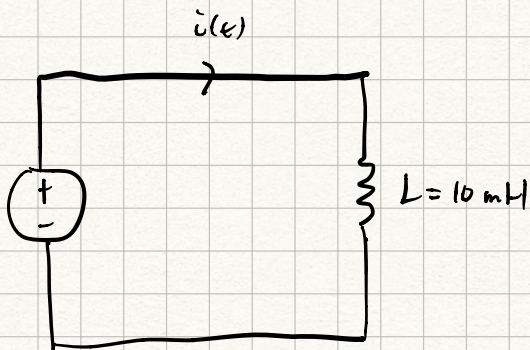

Find $i(t)$ assuming $i(0^-) = 0$

$0 \leq t < 2 \text{ ms}$:

$$t_0 = 0, \quad i(t_0) = i(0) = i(0^-) = 0$$

$$i(t) = 0 + \frac{1}{10 \times 10^{-3}} \int_0^t 20 \times 10^{-3} dx$$


$$= 2t$$

$t \geq 2$:



$$t_0 = 2 \text{ ms}$$

$$i(t_0) = i(2) = i(2^-) = 2(2 \times 10^{-3}) = 4 \times 10^{-3}$$

ex. 1

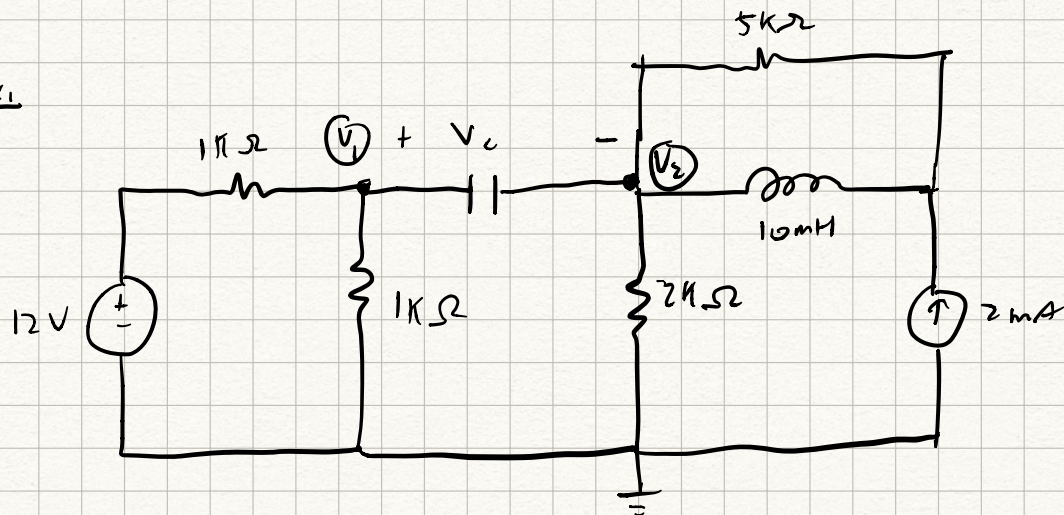

find i and V_L

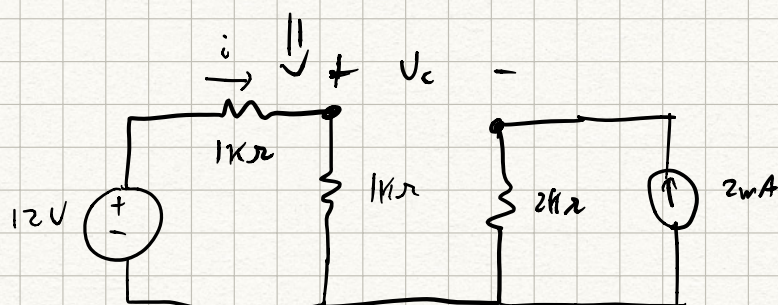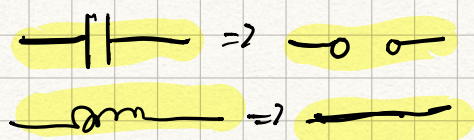


$$i = \frac{12}{1+1} = 6 \text{ mA}$$


$$V_L = V_1 - V_2 = 1(6) - 2(2) = 2 \text{ V}$$

$$W_L = \frac{1}{2} C V_L^2 = \frac{1}{2} (5 \times 10^{-6}) (2)^2$$
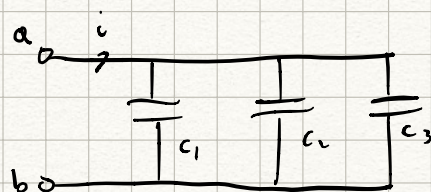
$$W_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} (10 \times 10^{-3}) (2 \times 10^{-3})^2 = 20 \text{ nJ}$$



\Rightarrow

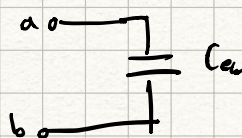


$$i = C_{eq} \frac{dv}{dt}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$


$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 + i_3 \\ &= C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt} \\ &= (C_1 + C_2 + C_3) \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

INDUCTORS IN AC

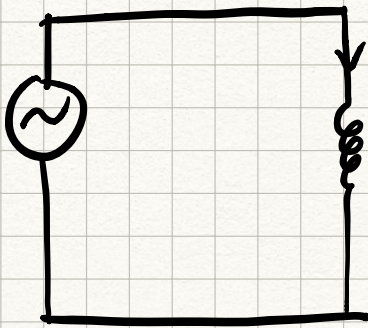

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t)$$
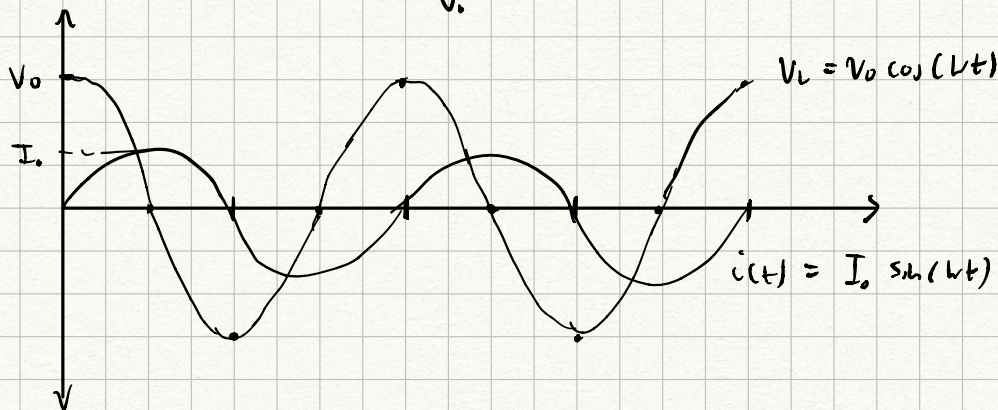
$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = \underbrace{L I_0 \omega}_{V_0} \cos(\omega t)$$



Voltage leads by $\pi/2$

Since $V_0 = L I_0 \omega$

$$V_0 = \underbrace{(L\omega)}_{\text{inductive reactance}} I_0$$

$X_L = \text{inductive reactance } (\Omega)$

when $\omega \uparrow$, open circuit; $\omega \downarrow \Rightarrow$ short circuit

